

Instrucciones Iniciales

Bienvenido a su primera evaluación de **Sistemas Electrónicos**. Haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la Unidad I: Introducción a los Sistemas Electrónicos resuelva la ecuación en la sección de ejercicios usando tablas de verdad, posteriormente dibuje el diagrama correspondiente empleando compuertas lógicas. Al terminar reduzca el circuito usando mapas de karnough, y dibuje el circuito resultante.

Ejercicio

$$(A' * (B + C)) + ((A + B)' * (C * B'))$$

Criterios de evaluación

- Tabla de verdad 2 puntos
- Diagrama del circuito 2 puntos
- Reducción de Circuito empleando karnough 3 puntos
- Diagrama de Circuito mejorado 3 puntos