

**Universidad Nacional Politécnica
Héroes y Mártires del Frente Sur Benjamín
Celedón**

**Primer Parcial
Sistemas Electrónicos. Unidades I, II y III**

Nombre: _____ **Fecha:** 10/04/25


I. Dada las siguientes expresiones lógicas realice lo siguiente:


- A. Tabla de verdad B. Reducción en C. Circuito**
mapa karnough

1. $(\overline{A}\overline{B})(\overline{C}\overline{D} + C\overline{D}) + (\overline{A}B)(\overline{C}\overline{D} + C\overline{D}) + (A\overline{B})(\overline{C}\overline{D} + C\overline{D}) + (AB)(\overline{C}\overline{D} + C\overline{D})$

2. $A'B'CD + A'B'C'D + A'B'D(C+C') + AB'CD + AB'C'D + AB'D(C+C') + A'BC'D' + A'BCD' + A'BD'(C+C') + ABC'D' + ABCD' + ABD'(C+C')$

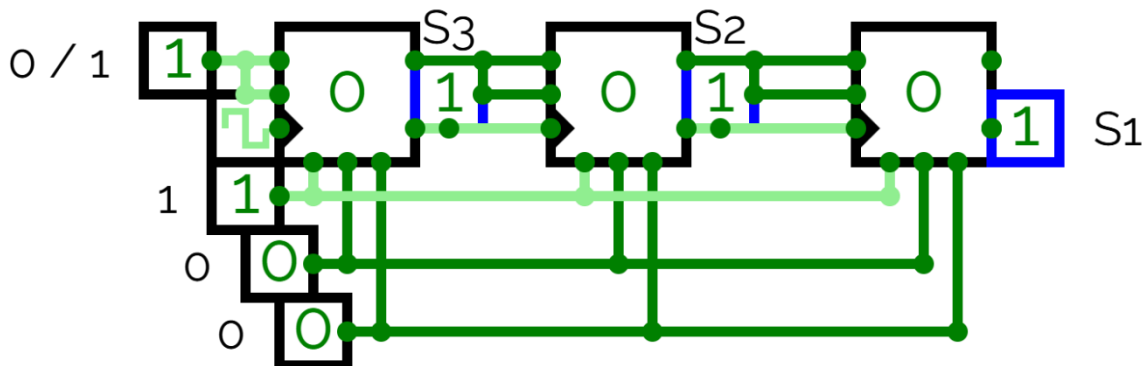II. Dado el siguiente circuito explique detalladamente cómo funciona y qué hace



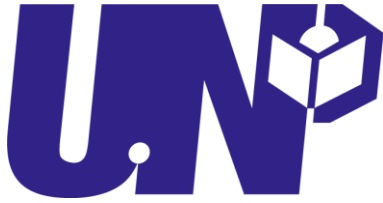

Universidad Nacional Politécnica
Héroes y Mártires del Frente Sur Benjamín
Celedón

