

Introducción: Esta asignación puede ser empleada como reposición en caso de la debida justificación al docente, o bien, como entrega por trabajo extraordinario. Al darle este documento su docente debió especificar su caso, si no lo hizo, aclare la situación previa a la entrega.

Este trabajo debe realizarse en forma individual (a menos que se indique lo contrario de forma verbal o por mensaje), para resolverlo se le proporcionará el circuito y una parte de los valores de este, y usted debe encontrar los valores faltantes.


Fecha de entrega: sábado 26 de agosto de 2023, antes de las 08:00 am y 08:15 am

Ejercicios:

Resuelva los siguientes ejercicios (5 puntos cada uno):

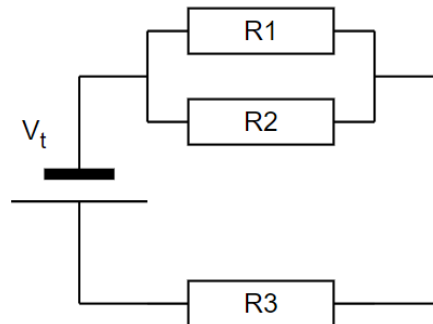1. Se le presenta un circuito electrónico, y se proporcionan la siguiente información de mismo:

- $P_1 = 0.5 \text{ W}$
- $V_t = 12 \text{ v}$
- $R_3 = 11 \Omega$
- $V_3 = 11 \text{ v}$
- $I_2 = 0.5 \text{ A}$



Encuentre:

$R_t = ?$	$R_1 = ?$	$R_2 = ?$	$R_3 = 11 \Omega$
$V_t = 12 \text{ v}$	$V_1 = ?$	$V_2 = ?$	$V_3 = 11 \text{ v}$
$I_t = ?$	$I_1 = ?$	$I_2 = 0.5 \text{ A}$	$I_3 = ?$
$P_t = ?$	$P_1 = 0.5 \text{ W}$	$P_2 = ?$	$P_3 = ?$

Nota aclaratoria: Dos respuestas correctas suman 1 punto, hay que encontrar 11 variables, pero sólo se puede obtener un máximo de 5 puntos. Además, se le recuerda que la entrega posterior a las 8:15 am no será admitida. Al ser un trabajo extra o de reposición no se admiten entregas tardías en ninguna circunstancia y en caso de ser usado como trabajo extra tiene como requisito haber entregado al menos un trabajo (de los trabajos ordinarios) previamente.

Criterios de evaluación:

- Fórmulas correctamente aplicadas: 60 %
- Orden y limpieza: 10 %
- Leyes correctamente aplicadas: 30 %