

Ejercicio 1:

En un circuito, la potencia es de 50 W y el voltaje es de 10 V ¿Cuál es la corriente en el circuito? **Respuesta:** 5 A

Ejercicio 2:

Un aparato consume 120 W de potencia con una corriente de 2 A. ¿Cuál es el voltaje aplicado al aparato? **Respuesta:** 60 V

Ejercicio 3:

¿Cuál es la potencia disipada en un resistor de $100\ \Omega$ cuando se le aplica una corriente de 2 A? **Respuesta:** 400 W

Ejercicio 4:

Un dispositivo opera con un voltaje de 230 V y una corriente de 5 A. ¿Cuál es la potencia del dispositivo? **Respuesta:** 1150 W

Ejercicio 5:

Si un circuito tiene una potencia de 75 W y una corriente de 3A, ¿cuál es el voltaje en el circuito? **Respuesta:** 25V

Ejercicio 6: ¿Cuál es la corriente que fluye en un circuito donde se disipan 240W de potencia y el voltaje es de 12V? **Respuesta:** 20A

Ejercicio 7: Un motor consume 1800W de potencia a 120V. ¿Cuál es la corriente que circula por el motor? **Respuesta:** 15A

Ejercicio 8: Si un resistor de $50\ \Omega$ disipa 200W de potencia, ¿cuál es la corriente que fluye a través del resistor? **Respuesta:** 2A

Ejercicio 9: ¿Cuál es la potencia disipada por un resistor de $25\ \Omega$ que conduce una corriente de 4A? **Respuesta:** 400W

Ejercicio 10: Un dispositivo eléctrico tiene una potencia de 1500W y opera a un voltaje de 250V. ¿Cuál es la corriente que consume? **Respuesta:** 6^a

Un circuito tiene una resistencia de $10\ \Omega$ y una corriente de 2A. ¿Cuál es la potencia disipada en el circuito? **Respuesta:** 40W

Ejercicio 2: Si un circuito opera a un voltaje de 120V y la resistencia es de $240\ \Omega$, ¿cuál es la potencia consumida en el circuito? **Respuesta:** 60W

Ejercicio 3:

Un resistor disipa 25W de potencia con un voltaje de 50V. ¿Cuál es la resistencia del resistor? **Respuesta:** $100\ \Omega$

Ejercicio 4:

¿Cuál es la corriente en un circuito si la potencia disipada es de 500W y la resistencia es de 25Ω ? **Respuesta:** 4.47A

Ejercicio 5:

Un dispositivo opera a 12V y disipa 144W. ¿Cuál es la corriente que circula por el dispositivo? **Respuesta:** 12A

Ejercicio 6:

Si la resistencia en un circuito es de 50Ω y la potencia disipada es de 200W, ¿cuál es la corriente en el circuito? **Respuesta:** 2A

Ejercicio 7: En un circuito, la resistencia es de 30Ω y la corriente es de 3A. ¿Cuál es la potencia consumida en el circuito? **Respuesta:** 270W

Ejercicio 8:

Un dispositivo tiene una resistencia de 20Ω y consume 160W. ¿Cuál es el voltaje en el circuito? **Respuesta:** 56.57V

Ejercicio 9:

Si un circuito tiene una corriente de 10A y una resistencia de 15Ω , ¿cuál es la potencia disipada? **Respuesta:** 1500W

Ejercicio 10:

Un resistor de 60Ω disipa 540W. ¿Cuál es la corriente que fluye a través del resistor? **Respuesta:** 3A