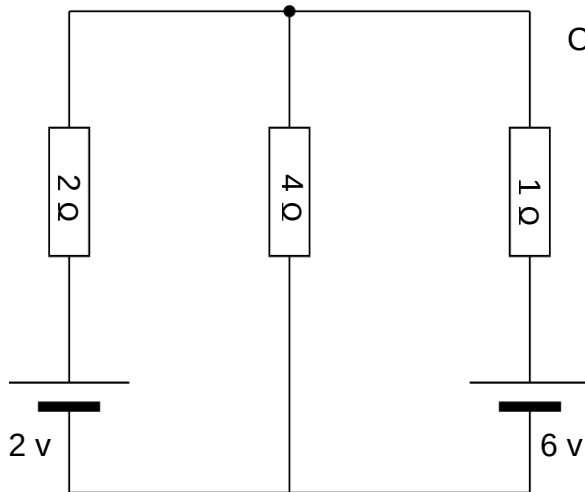


Resuelva los siguientes circuitos


Ejercicio 1:



Calcule las siguientes magnitudes

- Voltaje 1 (3 pnt)
- Voltaje 2 (3 pnt)
- Voltaje 3 (3 pnt)
- Indique correctamente las direcciones de las corrientes (1 pnt)

Ejercicio 2:

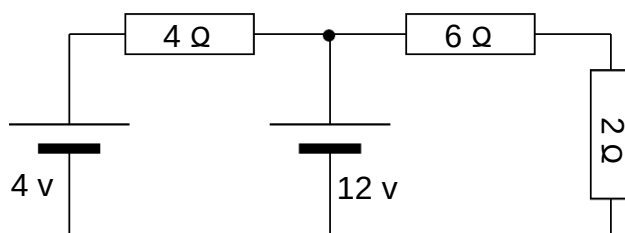

Calcule las siguientes magnitudes

- Voltaje 1 (3 pnt)
- Voltaje 2 (3 pnt)
- Voltaje 3 (3 pnt)
- Indique correctamente las direcciones de las corrientes (1 pnt)