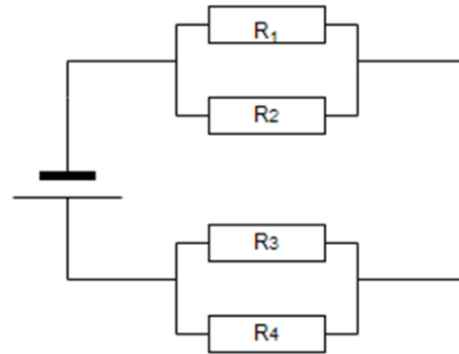


Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_

**Resuelva los siguientes Ejercicios:**

1. Se le presenta un circuito electrónico, y se proporcionan la siguiente información de mismo (10 puntos):

- $I_1 = 2.5 \text{ A}$
- $I_4 = 1.6 \text{ A}$
- $V_2 = 30 \text{ v}$
- $P_3 = 115.2 \text{ W}$
- $V_t = 78 \text{ v}$



Encuentre:

|         |      |         |       |         |      |         |         |         |       |
|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|---------|---------|-------|
| $R_t =$ |      | $R_1 =$ |       | $R_2 =$ |      | $R_3 =$ |         | $R_4 =$ |       |
| $V_t =$ | 78 v | $V_1 =$ |       | $V_2 =$ | 30 v | $V_3 =$ |         | $V_4 =$ |       |
| $I_t =$ |      | $I_1 =$ | 2.5 A | $I_2 =$ |      | $I_3 =$ |         | $I_4 =$ | 1.6 A |
| $P_t =$ |      | $P_1 =$ |       | $P_2 =$ |      | $P_3 =$ | 115.2 W | $P_4 =$ |       |

2. En el siguiente circuito, calcula la intensidad que circula por la resistencia de 5 ohmios y la potencia que consume:

