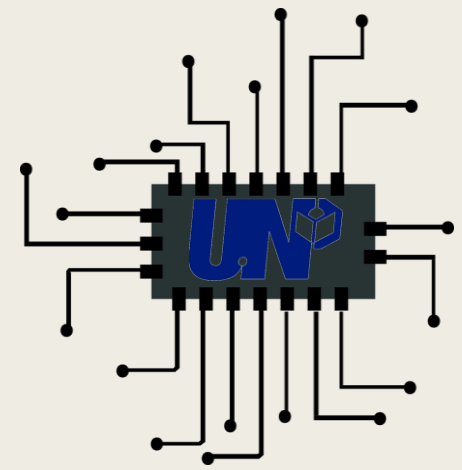




CLASE PRÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA

Facilitator: Ing. Guillermo Aguirre

Circuitos que se van a crear



LÁMPARA DE
INTENSIDAD VARIABLE





LÁMPARA
AUTOMÁTICA





SENSOR DE BARRERA

Lámpara de intensidad variable

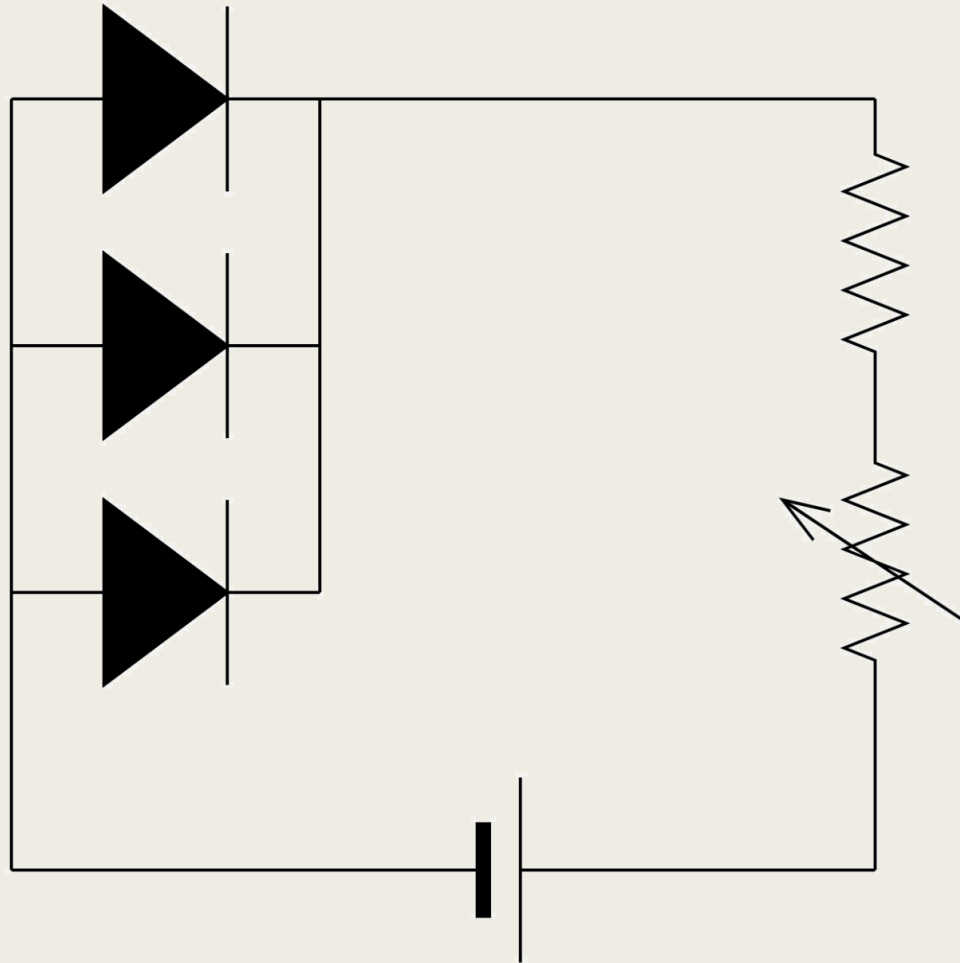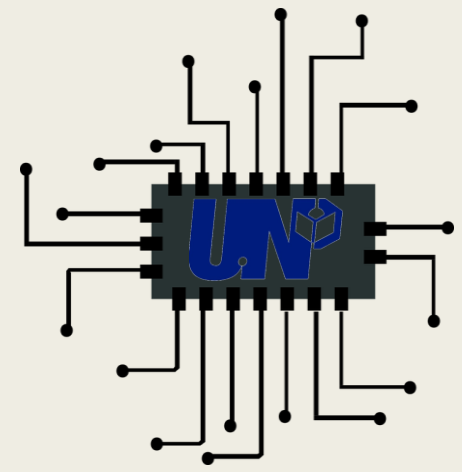

Lámpara automática

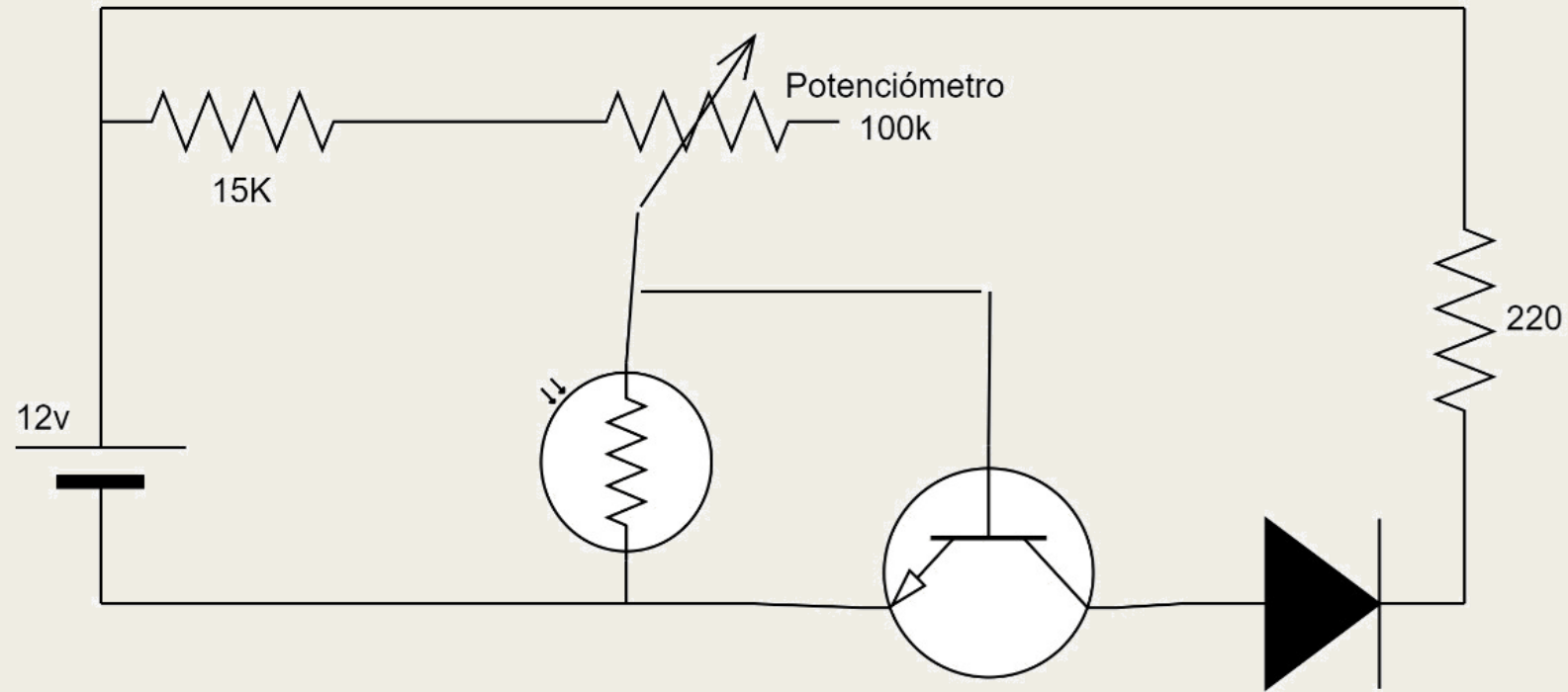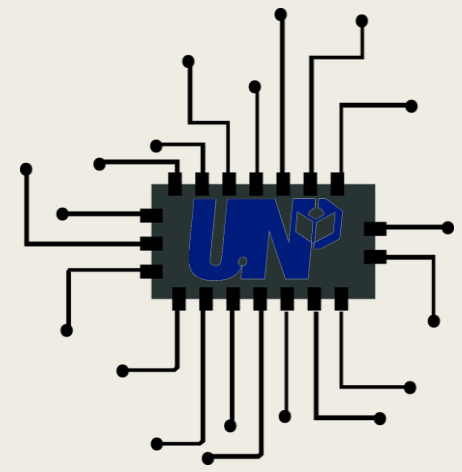

Sensor de barrera

